

Tutorial-1

Solutions

Ans 1.

Ans 1

$$\begin{aligned}(a) \quad X &= (\overline{A\overline{B} + AB})\overline{C} + (\overline{A\overline{B} + AB})C \\ X &= (\overline{A\overline{B}} \cdot \overline{AB})\overline{C} + \overline{A\overline{B}}C + AB\overline{C} \\ X &= [(A+B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})]\overline{C} + \overline{A\overline{B}}C + AB\overline{C} \\ X &= A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A\overline{B}}C + AB\overline{C} \\ X &= \sum m(100, 010, 001, 111) \\ X &= \sum m(1, 2, 4, 7) \\ Y &= AB + BC + CA\end{aligned}$$

(b)

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Ans

Ans 2.

B and C are in parallel hence equivalent to OR Gate i.e., $B+C$

D and E are also in parallel. So. equivalent to $D+E$.


$(B+C)$ and $(D+E)$ are in Series equivalent to and gate that is $(B+C).(D+E)$

F is parallel to $(B+C).(D+E)$ So equivalent to $F + (B+C).(D+E)$

X is in Series So equivalent to.

$$Y = X.[F + (B+C).(D+E)]$$

Ans 3.

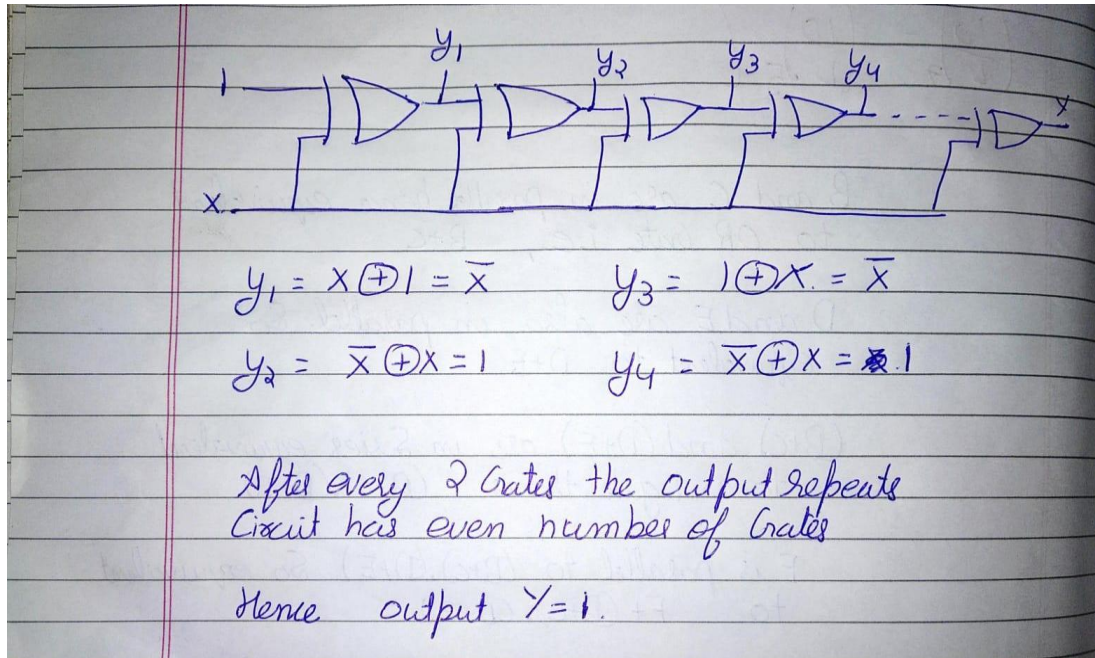

Ans 4.

$$f(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15)$$

AB \ CD	$\overline{C}\overline{D}$	$\overline{C}D$	CD	$C\overline{D}$
$\overline{A}\overline{B}$	0	1	1	2
$\overline{A}B$	1	1	1	6
AB	12	1	1	1
$A\overline{B}$	8	1	1	10


Note: Quad is not ⁱⁿ the reduced form

$$f \Rightarrow \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}CD + A\overline{C}D + ABC$$

Ans 5.

(a) $W = AB + CD + EF$


(i) using NAND gates of any size.

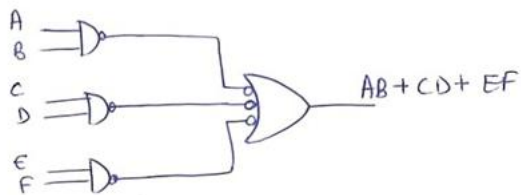

Total gates $\Rightarrow 4$

((3) 2-input NAND gates + (1) 3-i/p NAND gates)

(ii) using 2-i/p NAND gates only.

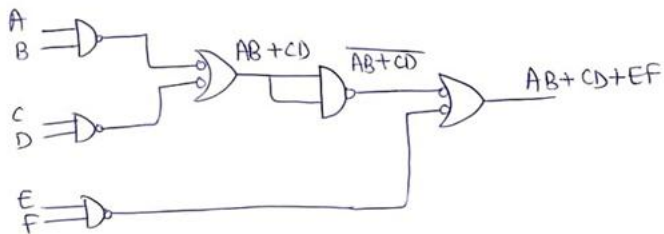

Total gates $\Rightarrow 6$